

Homework 6

6.1 Calculate the required maximum clock frequency for each of the following data paths:

(a) Single-cycle data path in Fig 6.2

$$\begin{aligned}
 &= \text{Adder} + \text{Adder} + \text{Adder/Subtractor} + T_{sr} + T_{ca} + T_{cs} \\
 &= 0.8 \text{ ns} + 0.8 \text{ ns} + 1.1 \text{ ns} + 0.05 \text{ ns} + 0.05 \text{ ns} + 0.05 \text{ ns} \\
 &= 2.85 \text{ ns}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Maximum Frequency} &= \frac{1}{\text{longest path delay}} \\
 &= \frac{1}{2.85 \text{ ns}} \cdot \frac{10^9 \text{ ns}}{\text{Hz}} \\
 &= 350,877,192.982 \text{ Hz} \\
 &= \boxed{350.9 \text{ MHz}}
 \end{aligned}$$

(b) Multi-cycle data path in Fig 6.3

$$\begin{aligned}
 &= \text{Mux 1} + \text{adder/subtractor} + \text{Mux 2} + T_{sr} + T_{ca} + T_{cs} \\
 &= 0.6 \text{ ns} + 1.1 \text{ ns} + 0.3 \text{ ns} + (0.05 \text{ ns} \times 3) \\
 &= 2.15 \text{ ns}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Maximum Frequency} &= \frac{1}{2.15 \text{ ns}} \\
 &= \frac{1}{2.15 \text{ ns}} \cdot \frac{10^9 \text{ ns}}{\text{Hz}} \\
 &= 465,116,279.06977 \text{ Hz} \\
 &= \boxed{465.1 \text{ MHz}}
 \end{aligned}$$

(4): Pipelined data path in Fig 6.4

$$= \text{Adder/Subtractor} + \text{Register}$$

$$= 1.1 \text{ ns} + 0.15 \text{ ns}$$


$$= 1.25 \text{ ns}$$

$$\begin{aligned} \text{Maximum Frequency} &= \frac{1}{1.25 \text{ ns}} \\ &= \frac{1}{1.25 \text{ ns}} \cdot \frac{10^9 \text{ ns}}{\text{Hz}} \\ &= 800,000,000 \text{ Hz} \\ &= 800 \text{ MHz} \end{aligned}$$

(6.2) Estimate the speedup between the following data paths when generating $N=1000$ quantities $A_i + B_i + C_i \pm D_i$ for $i = 0, 1, 2, \dots, 999$. Ignore the data reading and writing delays.

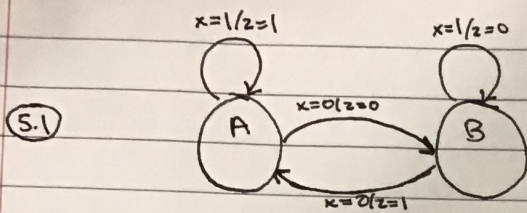(a) Problem 6.1a vs. 6.1c

$$\begin{aligned} \text{Speedup} &= \frac{N \cdot K}{K + (N-1)} \\ &= \frac{1000 \cdot 3}{3 + (1000-1)} \\ &= \frac{3000}{1002} \\ &= \boxed{2.994} \end{aligned}$$



Number of Bits = $\log_2(2) = 1$

	q_0	x	d_0	z
0	A	0	1	0
1		1	0	1
2	B	0	0	1
3		1	1	0

$$d_0 = \overline{q_0} \overline{x} + q_0 x = q_0 \oplus x$$

$$z = \overline{q_0} x + q_0 \overline{x} = q_0 \oplus x$$

